

Compte rendu de Travaux pratiques de TCN

Réalisé par: Issa SIDIBE et Jude Alexandres N'GOMA
GROUPE E
L3_IE

Introduction :

Le langage VHDL est un langage de description de circuit les séances ont pour objectifs de bien cerner le langage VHDL faisant intervenir les circuits séquentiels et combinatoire ainsi la programmation réelle de circuit FPGA pour vérifier les codes écrites.

Séance 1

1_ Fonctions séquentielle

1-1_Diviseur de fréquence par 2 (bascule D)

code

```
LIBRARY IEEE;---déclaration des bibliothèque indispensable au bon fonctionnement de la description
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

ENTITY dff_2 IS
PORT (---- déclaration des ports
      clk: IN std_logic;
      d: IN std_logic;
      q: OUT std_logic
    );


END dff_2;

ARCHITECTURE archi OF dff_2 IS
  BEGIN
    PROCESS(clk)----pour les instructions séquentielles
    BEGIN
      IF RISING_EDGE(clk) THEN q<=d;----On récopie la valeur de l'entrée sur la sortie à chaque front d'horloge
      END IF;
    END PROCESS;
END archi;
```

Travail demandé

1-

- Simulation

 

on voit bien que la sortie suit bien l'entrée à chaque front d'horloge.

2- Dans le cas où on boucle la sortie sur l'entrée

- Rapport entre la fréquence de sortie et celle de l'entrée :

on remarque la fréquence de sortie **q** est égale à la fréquence **clk** divisé par 2

Nous aurons bien un diviseur de fréquence par deux grâce au bouclage

CODE

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;


ENTITY dff_21 IS
PORT (clk: IN std_logic;
      Reset  : IN std_logic;
      Set    : In Std_logic;
      q      : OUT std_logic);
END dff_21;

ARCHITECTURE archi OF dff_21 IS

SIGNAL Q_int : STD_LOGIC;-- car la sortie ne peut pas lire la sortie on passe par un signal intermediaire


BEGIN
    PROCESS(clk,Reset,Set)
    BEGIN
        IF Reset ='1' THEN--remise à 0 de la sortie
            Q_int <= '0';
        ELSIF RISING_EDGE(clk) THEN
            IF set='1' THEN--remise à 1 de la sortie
                Q_int <= '1';
            ELSE
                Q_int <= NOT Q_int;--le signal intermédiaire prend la valeur de son complémentaire
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    q <= Q_int;---c'est à la fin du process que le sortie prend la valeur du signal intermédiaire
END archi;
```

- Simulation

 

on remarque bien que la période de la sortie vaut 2 fois la période de l'horloge d'où la fréquence de sortie est bien divisé par 2

-Schéma bloc du code Vhdl

 

1-2 Compteur avec Reset asynchrone


-Code source

```

LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;--pour prendre en compte les type std logic
use IEEE.numeric_std.all;--pour le front montant
ENTITY compteur_4 is
    PORT(
        clk: In std_logic;
        reset: In std_logic;
        q: OUT unsigned(3 downto 0));--valeur positive
    END compteur_4;
Architecture archi of compteur_4 is
    SIGNAL q_int:unsigned(3 downto 0);--signal intermediaire positif
    --pour ne pas directement relier la sortie à l'entrée
    BEGIN
        PROCESS(clk,reset)
        BEGIN
            IF reset='0' THEN q_int<=(others=>'0');
            ELSIF rising_edge(clk) THEN
                q_int<=q_int+1;---incrementaion de la sortie
            END IF;
        END PROCESS;
        q<=q_int;---la sortie prend la valeur du signal à la fin du process
    END archi;

```

- Simulation fonctionnelle

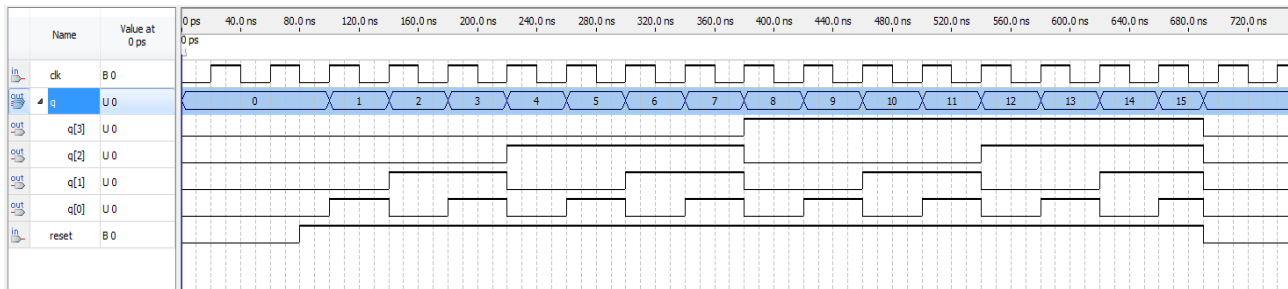

-Rapport entre les fréquences des signaux :

il y a un rapport de 2 entre les fréquences des signaux de q(0) q(1) q(2) et q(3) alors la fonction réalisée : diviseur de fréquence par 2

-La vraie fonction du système entier est d'effectuer un comptage de 0 à 15 . C'est un compteur 4 bits

on remarque l'apparition d'un retard sur les signaux de sortie

en conclusion on peut dire que cela est dû au fait que les sorties ne basculent pas en même temps on a une simulation réelle

2-Conception et réalisation d'un compteur/ décompteur 4 bits

Code VHDL :


```

1  LIBRARY IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4  ENTITY counter_D is
5  PORT (
6      clk      : In std_logic;
7      reset    : In std_logic;
8      LOAD     : In std_logic;
9      SENS     : In std_logic;
10     DATA    : In unsigned (3 downto 0);
11     q        : OUT unsigned(3 downto 0));
12  END counter_D;
13
14  Architecture archi of counter_D is
15  SIGNAL q_int : unsigned(3 downto 0);
16
17  BEGIN
18  PROCESS (clk, reset, LOAD, SENS, DATA)
19  BEGIN
20      IF reset = '1' THEN
21          q_int <= (others => '0');
22      ELSIF rising_edge(clk) THEN
23          IF LOAD = '1' THEN
24              q_int <= DATA;
25          ELSE
26              IF SENS = '1' THEN
27                  q_int <= q_int + 1;
28              ELSE
29                  q_int <= q_int - 1;
30              END IF;
31          END IF;
32      END IF;
33  END PROCESS;
34
35  q <= q_int;
36
37  END archi;
38
39

```


simulation
fonctionnelle :

Simulation fonctionnelle :

 

Test circuit FPGA

Top View - Wire Bond
Cyclone II - EP2C20F484C7

 [illegible]

symbole graphique :

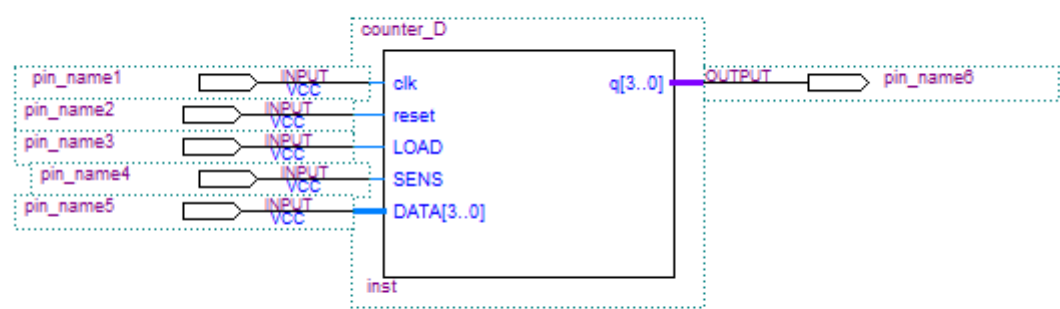


Photo 1 : tout a zero

 


photo 2 appuie sur clock

 


photo 3

test du reset



 
 
 
 


photo 4

test incrementation et decrementation

 

 photot5 : teste du load (sortie prend bien la valeur du Load)
Avec 3 valeurs différentes




-Decodeur 7 segments

Code Vhdl : 2 afficheurs 7 segments (unité et dizaine) sous recommandation du prof


```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
Entity decodeur_7 is
PORT(
    E : in std_logic_vector(3 downto 0);
    Su : out std_logic_vector(6 downto 0);
    Sd : out std_logic_vector(6 downto 0)
);
END decodeur_7;

Architecture archi of decodeur_7 is
Begin
    process (E)
    Begin
        case E is
            when "0000" =>
                Sd <= "1000000";---- la sortie des dizaines à 0
                Su <= "1000000";-----la sortie des unités à 0
            when "0001" =>
                Sd <= "1000000";
                Su <="1111001";
            when "0010" =>
                sd <="1000000";
                su <= "0100100";
            when "0011" =>
                sd <= "1000000";
                su <= "0110000";
            when "0100" =>
                sd <= "1000000";
                su <= "0011001";
            when "0101" =>
                sd <= "1000000";
                su <= "0010010";
            when "0110" =>
                sd <= "1000000";
                su <= "0000010";
            when "0111" =>
                sd <= "1000000";
                su <= "1011000";
            when "1000" =>
                sd <= "1000000";
            when "1010" =>
                Sd <="1111001"; ----les dizaines à 1
                Su <= "1000000";----les unités à 0
            when "1011" =>
                Sd <= "1111001";
                Su <= "1111001";
            when "1100" =>
                Sd <= "1111001";
                su <= "0100100";
            when "1101" =>
                Sd <= "1111001";
                su <= "0110000";
            when "1110" =>
                Sd <="1111001";
                su <= "0011001";
            when "1111" =>
                Sd <= "1111001";
                su <="0010010";
            -- on s'arrête à 15 car on est limité a 4 bit 2^4= 16
            -- 16 combinaison possible au maximum
        END case ;
    END process ;
END archi;
```

Schéma bloc du code

 

 Association du compteur avec le decodeur 7 segments



1-3 Registre à décalage

Code VHDL

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;


ENTITY register_4 IS
    Port (
        clk : IN std_logic ;
        d_in : IN std_logic ;
        vall : IN std_logic_vector(3 downto 0);
        d_out: OUT std_logic;
        match: OUT std_logic);
END register_4;

ARCHITECTURE archi OF register_4 IS
    signal reg: std_logic_vector(3 downto 0);
    BEGIN
        process(clk)
        BEGIN
            IF rising_edge(clk) THEN
                --reg(3)<= d_in;
                --reg(3 downto 1)<= reg(2 downto 0);-----decalage vers le poids du bit le plus fort

                reg <= reg(2 downto 0) & d_in;
            END IF;
        END PROCESS;


        d_out <= reg(3);
        match <= '1' when vall = reg else '0';
    END archi;
```

simulation fonctionnelle du registre

 

Programmation du FPGA

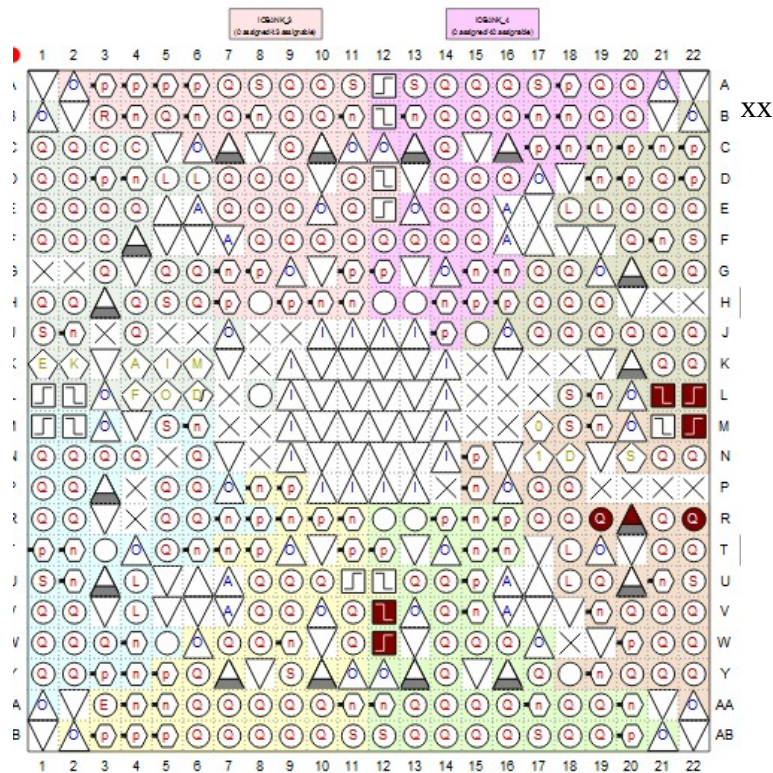Top View - Wire Bond Cyclone II - EP2C20F484C7



Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Differential Pair	Fitter Location
in clk	Input	PIN_R22	6	B6_N0	3.3-V LV...default		24mA (default)		PIN_R22
in d_in	Input	PIN_L22	5	B5_N1	3.3-V LV...default		24mA (default)		PIN_L22
out d_out	Output	PIN_R20	6	B6_N0	3.3-V LV...default		24mA (default)		PIN_R20
out match	Output	PIN_R19	6	B6_N0	3.3-V LV...default		24mA (default)		PIN_R19
in val[3]	Input	PIN_W12	7	B7_N1	3.3-V LV...default		24mA (default)		PIN_W12
in val[2]	Input	PIN_V12	7	B7_N1	3.3-V LV...default		24mA (default)		PIN_V12
in val[1]	Input	PIN_M22	6	B6_N0	3.3-V LV...default		24mA (default)		PIN_M22
in val[0]	Input	PIN_L21	5	B5_N1	3.3-V LV...default		24mA (default)		PIN_L21
<<new node>>									

Photo 1 tout a zéro val = reg alors match = 1 (LED R1 allumé)


 


photo 2 : a partir du 4 eme front d'horloge d out = 1 (il prend la valeur de d_in)

 

Modification du code VHDL pour réaliser un décalage vers le bit du poids faible

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

ENTITY lowregis is
  Port (
    clk : IN std_logic ;
    d_in : IN std_logic ;
    vall : IN std_logic_vector(3 downto 0);
    d_out: OUT std_logic;
    match: OUT std_logic);
END lowregis;

ARCHITECTURE archi OF lowregis IS
  signal reg: std_logic_vector(3 downto 0);
  BEGIN
    process(clk)
    BEGIN
      IF rising_edge(clk) THEN
        reg <= d_in & reg(3 downto 1);
      END IF;
    END PROCESS;
    d_out <= reg(0);
    match <='1' when vall = reg else '0';
  END archi;
```

Simulation fonctionnelle du code modifier

 


Photo 1 :


 


Photo 2 :

 

Conception et réalisation d'une transformation d'un flux série en bus de 4 bits

Code VHDL registre parallèle

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
]entity PARALLELE2 is
]
]   port (
]       clk : in std_logic; -- entrée d'horloge
]       data_in : in std_logic_vector(3 downto 0); -- entrée de données
]       data_out : out std_logic_vector(3 downto 0) -- sortie de données
]   );
]end entity;

]architecture behavior of PARALLELE2 is
]   signal reg_data : std_logic_vector(3 downto 0); -- signal interne pour stocker les données
]
]begin
]   process(clk)
]   begin
]       if rising_edge(clk) then -- détecte le front montant de l'horloge
]           reg_data <= data_in; -- stocke les données d'entrée dans le registre
]       end if;
]   end process;

]   data_out <= reg_data; -- renvoie les données stockées en sortie
]end architecture;
```

Code VHDL registre à décalage

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

]ENTITY lowregis_1 is
]
]   Port (
]       clk : IN std_logic ;
]       d_in : IN std_logic ;
]
]       d_out: OUT std_logic_vector(3 downto 0)|
]   );
]END lowregis_1;

]ARCHITECTURE archi OF lowregis_1 IS
]   signal reg : std_logic_vector(3 downto 0);
]BEGIN
]   process(clk)
]   BEGIN
]       IF rising_edge(clk) THEN
]           reg <= d_in & reg(3 downto 1);
]       END IF;
]   END PROCESS;
]   d_out <= reg;
]END archi;
```


Code VHDL diviseur de fréquence


```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity freq_divider is
  port (
    clk_in : in std_logic;
    clk_out : out std_logic
  );
end entity freq_divider;

architecture Behavioral of freq_divider is
  signal counter : integer range 0 to 3 := 0;
  signal temp_clk : std_logic := '0';
begin
  process(clk_in)
  begin
    if rising_edge(clk_in) then
      if counter = 3 then
        temp_clk <= not temp_clk;
        counter <= 0;
      else
        counter <= counter + 1;
      end if;
    end if;
  end process;

  clk_out <= temp_clk;
end architecture Behavioral;
```

Description graphique

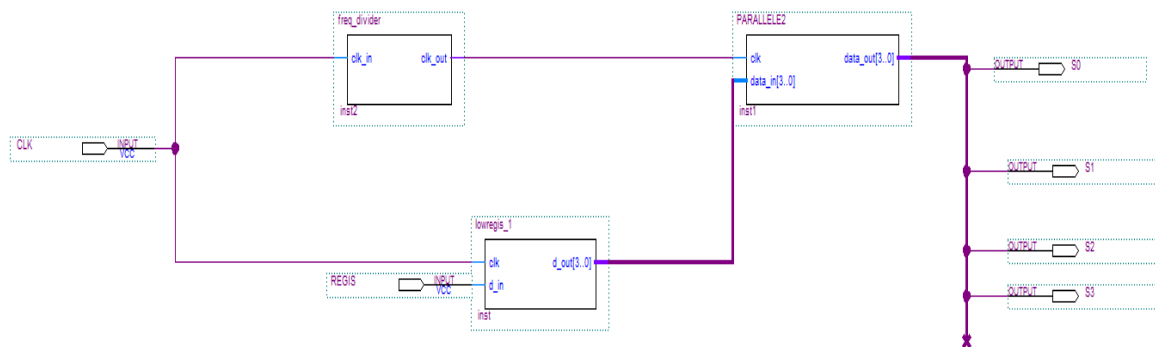

Simulation fonctionnelle

1-4 Machine d'état synchrone :


Code VHDL

```
LIBRARY IEEE;---declaration de la bibliothèque
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
]Entity machine is
]   port (--declarations des entrées et sortie
]     clk: in std_logic;
]     s: in std_logic;
]     rst: in std_logic;
]     sm,sd: out std_logic
]   );
]end machine;
]architecture arch of machine is
]   type statetype is (etat0, etat1, etat2, etat3);--declaration des états
]   signal etat : statetype;--declaration du signal pour stocker les valeurs de "etat"
] Begin
]   process (clk)
]   Begin
]     if rst = '1' then sm<='0';sd<='0';-- teste du reset
]
]     elsif rising_edge(clk) then
]
]       case etat is
]       when etat0 => if s='1' then ---lorsqu'on est a l'etat0 et si "s=0 ou 1"
]                     etat <= etat1;
]                     sm<='1';-- debut impulsion
]                     else etat <= etat0;
]                     end if ;
]
]       when etat1 =>      sm<= '0';---remettre sm à 0
]                         etat <= etat2 ;
]
]       when etat2 => if s='0' then
]                     etat <= etat3;
]                     sd<='1';---fin impulsion
]                     else etat<= etat2;
]                     end if ;
]
]       when etat3 =>      sd<='0';
]                         etat <= etat0;
]
]       end case;
]     end if;
]   end process;
]end arch;
```

Simulation fonctionnelle :

lorsque rst = 1 les deux sorties se mette à zero

 on voit bien le debut et la fin de l'impulsion



MINI-PROJET : Convertisseur binaire -décimal :

code VHDL circuit A

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
Entity circA is
PORT (
    V : in std_logic_vector(2 downto 0);
    S : out std_logic_vector(2 downto 0)
);
END circA;

Architecture archi of circA is
Begin
    process (V)
    Begin
        case V is
            when "010" =>
                S <= "000";---- entree =10
            when "011" =>
                S <= "001";
            when "101" =>
                S <="010";
            when "110" =>
                S <= "011";
            when "111" =>
                S <= "101";
            when others => S<= "000";
        END case ;
    END process ;
END archi;
```

code VHDL circuit B

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
Entity circB is
port (
    e: in std_logic ;
    Sb: out std_logic_VECTOR (6 downto 0)
);
end circB;
Architecture TOTO of circB is
begin
    with e select
        Sb<= "1000000" when '0',
              "1111001" when '1';
end TOTO;
```

code VHDL MUX 2 1

```

LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
Entity mux2_1 is
    port (
        e: in std_logic_vector(1 downto 0) ;
        c: in std_logic;
        s: out std_logic
    );
end mux2_1;
architecture TOTO of mux2_1 is
    begin
        with c select
            s<= e(0) when '0',
               e(1) when '1',
               '0' when others ;
    end TOTO;

```

CODE VHDL 7 SEGMENTS

```

LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
Entity deco_7 is
    PORT(
        E : in std_logic_vector(3 downto 0);
        Su : out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
END deco_7;

Architecture archi of deco_7 is
    Begin
        process (E)
            Begin
                case E is
                    when "0000" =>
                        Su <= "1000000";-----la sortie des unités à 0
                    when "0001" =>
                        Su <="1111001";
                    when "0010" =>
                        su <= "0100100";
                    when "0011" =>
                        su <= "0110000";
                    when "0100" =>
                        su <= "0011001";
                    when "0101" =>
                        su <= "0010010";
                    when "0110" =>
                        su <= "0000010";
                    when "0111" =>
                        su <= "1011000";
                    when "1000" =>
                        su <= "0000000";
                    when "1001" =>
                        su <= "0010000";
                    when others => su<= "1000000";
                end case;
            end process;
        end archi;

```



```

        when others => su<= "1000000";
        END case ;
    END process ;
END archi;

```


CODE VHDL COMPAREUR

```

LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
Entity compa is
    port (
        e: in unsigned(3 downto 0) ;
        z: out std_logic
    );
end compa;
architecture TOTO of compa is
    begin
        process (e)
        begin
            if e > "1001" then
                z <= '1';
            else z<= '0';
            end if ;
        end process;
    end TOTO;

```

GRAPHIQUE

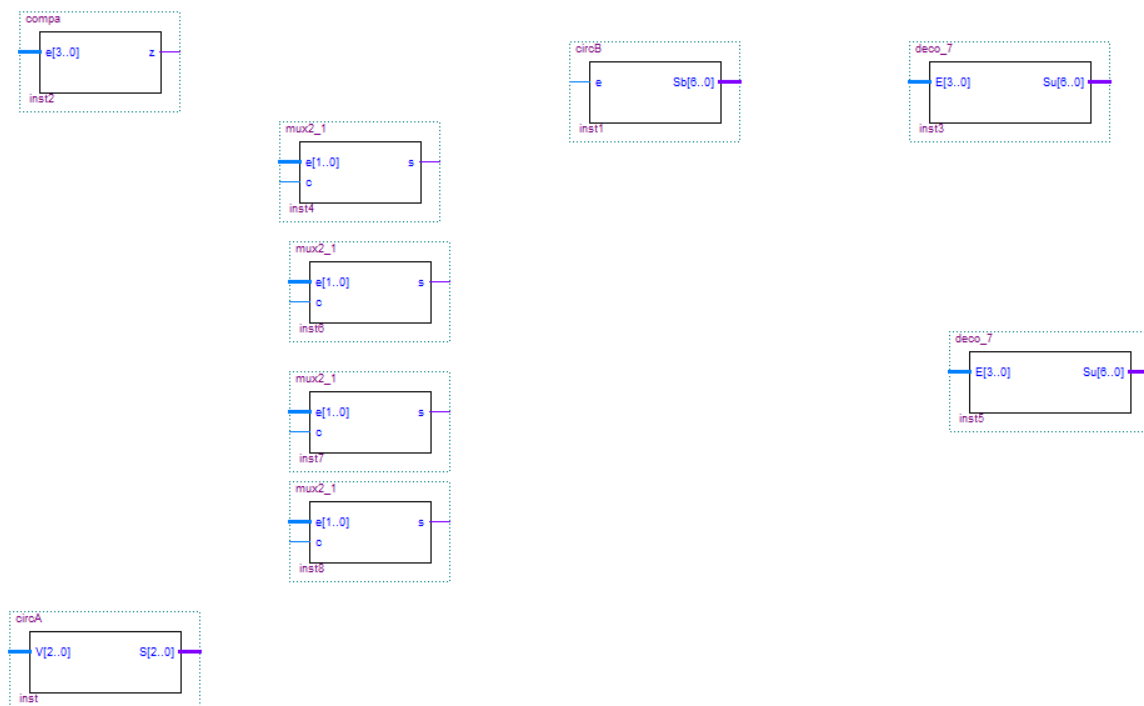

CONCLUSION :

enfin on on a réalisé un convertisseur binaire decimal avec deux afficheurs

TP TRES INSTRUCTIF